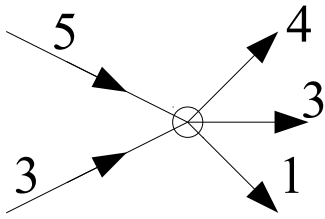


5) Legge corrente ai nodi. a) Disegn situaz; b) Enunciato; c) Dim




$$\Sigma I_E = \Sigma I_U$$

b) La somma delle correnti entranti e' uguale alla somma delle correnti uscenti.

c) L'accumulo di carica ΔQ in un nodo deve essere $= 0$, e l'accumulo e' zero se e solo se $\Sigma I_E = \Sigma I_U$

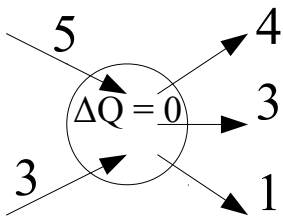5) Legge corrente ai nodi. a) Disegn situaz; b) Enunciato; c) Dim



$$\Sigma I_E = \Sigma I_U$$

La somma delle correnti entranti e' uguale alla somma delle correnti uscenti.

$\Delta Q = 0$ L'accumulo di carica in un nodo e' $= 0$

$$\Sigma I_E = \Sigma I_U \iff \Delta Q = 0$$

